

Electronique 1

Convertisseurs DC-DC

DC/DC Wandler




Condensateurs et Inductances Kondensatoren und Induktivitäten

dérivé et intégral

Derivat und Integral


$$I_C(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt}$$

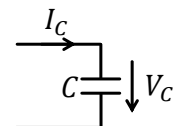
$$V_C(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t I_C(\tau) d\tau + V_C(t_0)$$



$$V_L(t) = L \frac{dI_L(t)}{dt}$$
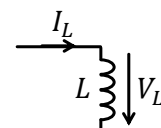
$$I_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t V_L(\tau) d\tau + I_L(t_0)$$




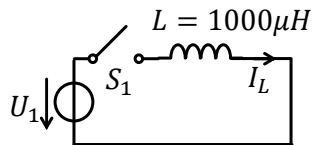


Exercice: À temps $t = 0$ l'interrupteur S_1 est fermé. Dessiné le courant $I_L(t)$ jusqu'à $t = 500\mu s$.

Aufgabe: Zum Zeitpunkt $t = 0$ ist der Schalter S_1 geschlossen. Zeichne den Lauf $I_L(t)$ bis $t = 500\mu s$.

$$I_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t V_L(\tau) d\tau + I_L(t_0)$$

$$U_1 = 5V \quad I_L(0) = 1A$$

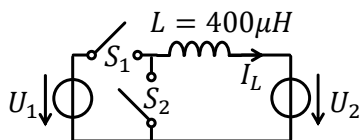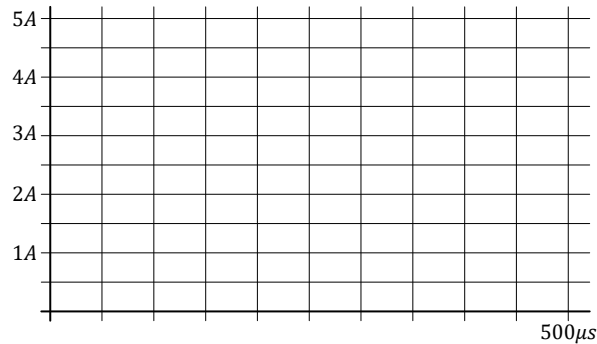


$$I_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t V_L(\tau) d\tau + I_L(t_0)$$


$$U_1 = 5V \quad I_L(0) = 1A$$

$$U_2 = 2V$$

Aufgabe: Zum Zeitpunkt $t = 0$ ist der Schalter S_1 geschlossen. Zeichne den Lauf $I_L(t)$ bis $t = 400\mu s$. Bei $t = 400\mu s$ ist Schalter S_1 geöffnet und Schalter S_2 geschlossen. Zeichnen Sie den Lauf $I_L(t)$, bis er seinen Anfangswert erreicht. Wie lange wird es dauern? Was ist der Durchschnittswert des Laufens I_L ?

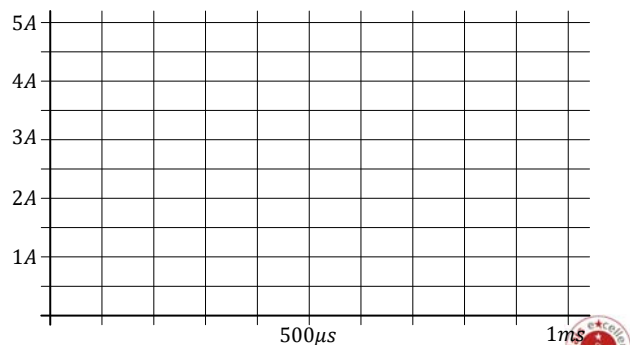Exercice: À temps $t = 0$ l'interrupteur S_1 est fermé. Dessiné le courant $I_L(t)$ jusqu'à $t = 400\mu s$. À $t = 400\mu s$ l'interrupteur S_1 est ouvert et l'interrupteur S_2 est fermé. Dessiné le courant $I_L(t)$ jusqu'à il attente son valeur initial. Ça prendre combien de temps? Quel est la valeur moyenne de courant I_L ?



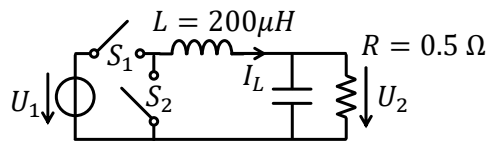


$$I_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t V_L(\tau) d\tau + I_L(t_0)$$

$$U_1 = 5V$$


Exercice: À temps $t = 0$ l'interrupteur S_1 est fermé et l'interrupteur S_2 est ouvert. À $t = 300\mu s$ l'interrupteur S_1 est ouvert et l'interrupteur S_2 est fermé. À $t = 1 ms$ le courant attende son valeur initial. Le condensateur est suffisamment grand pour que la tension U_2 soit constante. Quel est la tension U_2 ? Pour le de courant I_L , quel sont les valeurs d'ondulation (ΔI_L), pic ($\hat{I}_L$), moyenne ($\bar{I}_L$) et initial/minimum (I_{L0})?

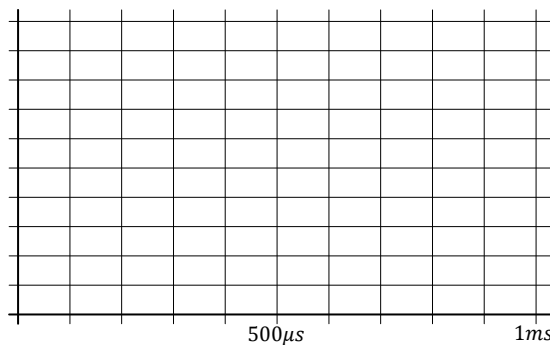Aufgabe: Zum Zeitpunkt $t = 0$ ist Schalter S_1 geschlossen und Schalter S_2 geöffnet. Bei $t = 300\mu s$ ist Schalter S_1 geöffnet und Schalter S_2 geschlossen. Bei $t = 1 ms$ erwartet der Strom seinen Anfangswert. Der Kondensator ist groß genug, dass die Spannung U_2 konstant ist. Wie hoch ist die Spannung U_2 ? Was sind für den Lauf I_L die Werte von Welligkeit (ΔI_L), Spitzenwerte ($\hat{I}_L$) Durchschnitt ($\bar{I}_L$) und Anfang/Minimum (I_{L0})?



- Zum Zeitpunkt $t = 0$ ist Schalter S_1 geschlossen und Schalter S_2 geöffnet.
- Bei $t = T_1$ ist Schalter S_1 geöffnet und Schalter S_2 geschlossen.
- Bei $t = T$ ist Schalter S_1 geschlossen und Schalter S_2 geöffnet.
- Und so weiter

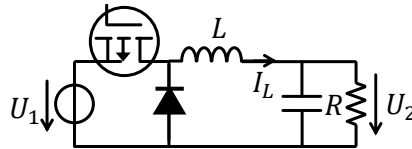
- À temps $t = 0$ l'interrupteur S_1 est fermé et l'interrupteur S_2 est ouvert.
- À $t = T_1$ l'interrupteur S_1 est ouvert et l'interrupteur S_2 est fermé.
- À $t = T$ l'interrupteur S_1 est fermé et l'interrupteur S_2 est ouvert.
- Et ainsi de suite




PMOS - FDS4953
Diode - 1N914
C=4.7 mF

- Schalter S_1 wird oft mit einem MOSFET implementiert
- Der Schalter S_2 kann mit einem MOSFET oder einer Diode implementiert werden.
- $I_L \geq 0, U_2 \leq U_1, U_2 = U_1 \frac{T_1}{T}$
- Die Baugruppe wird BUCK-Konverter genannt

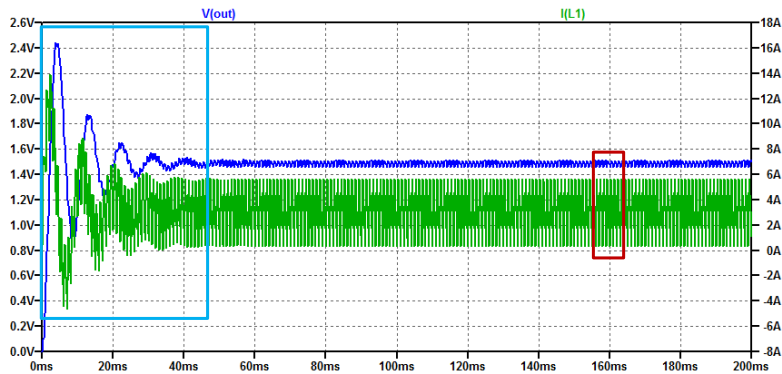
- L'interrupteur S_1 est souvent implémenté avec un MOSFET
- L'interrupteur S_2 est peut être implémenté avec un MOSFET ou une diode.
- $I_L \geq 0, U_2 \leq U_1, U_2 = U_1 \frac{T_1}{T}$
- Le montage s'appelle le convertisseur BUCK





Régime transitoire Ausgleichsvorgang

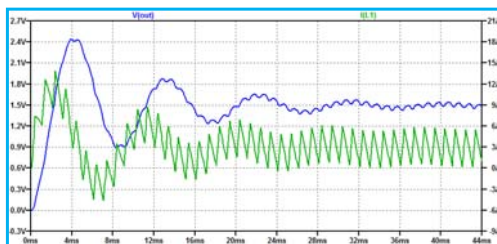



Régime stationnaire Stationärer Vorgang

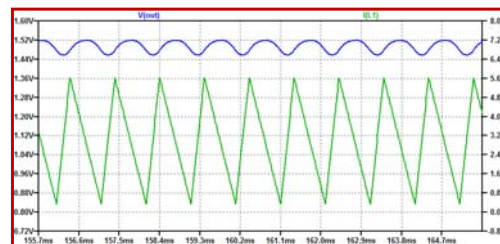

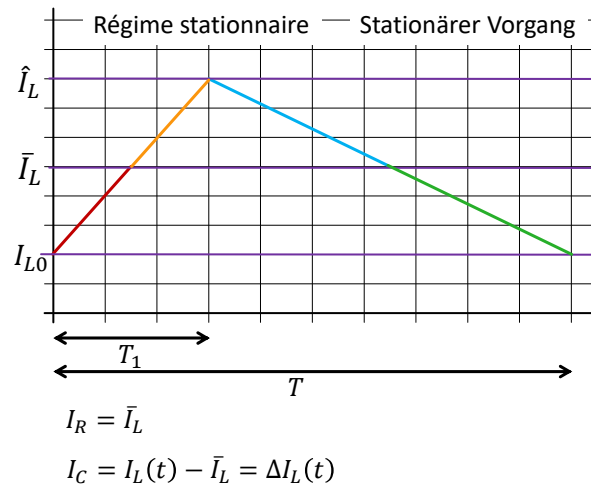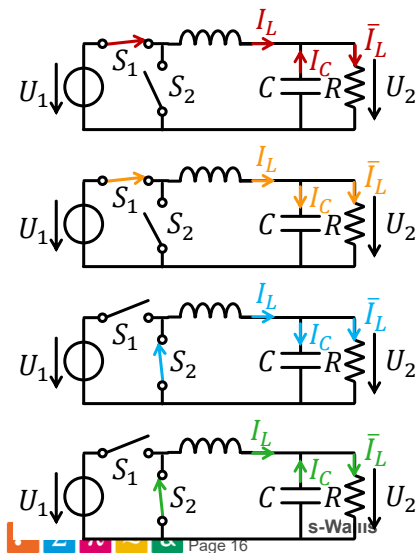Condensateur et ondulation de tension Kondensator und Spannungswelligkeit



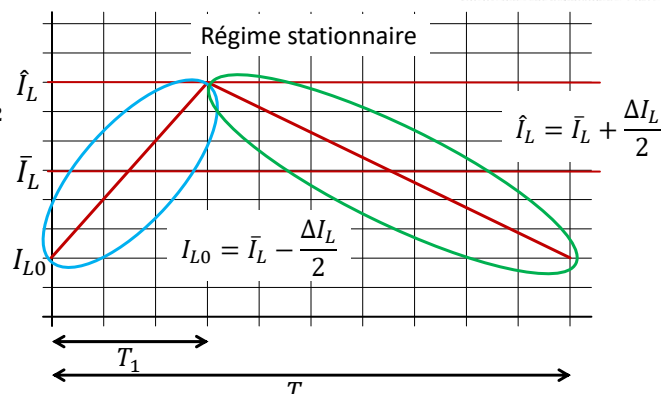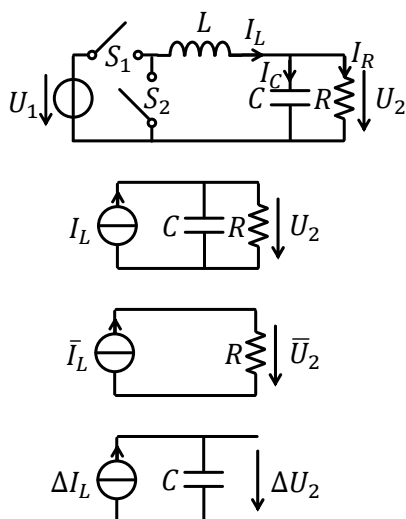Condensateur et ondulation de tension Kondensator und Spannungswelligkeit



$$I_L(t) = \frac{(U_1 - U_2) \times t}{L} + I_{L0}$$

$$I_L(t) = -\frac{U_2 \times t}{L} + \hat{I}_L$$


$$\Delta I_L(t) = I_L(t) - \bar{I}_L$$

$$\Delta I_L(t) = \frac{(U_1 - U_2) \times t}{L} - \frac{\Delta I_L}{2}$$

$$\Delta I_L(t) = -\frac{U_2 \times t}{L} + \frac{\Delta I_L}{2}$$


Condensateur et ondulation de tension

Kondensator und Spannungswelligkeit

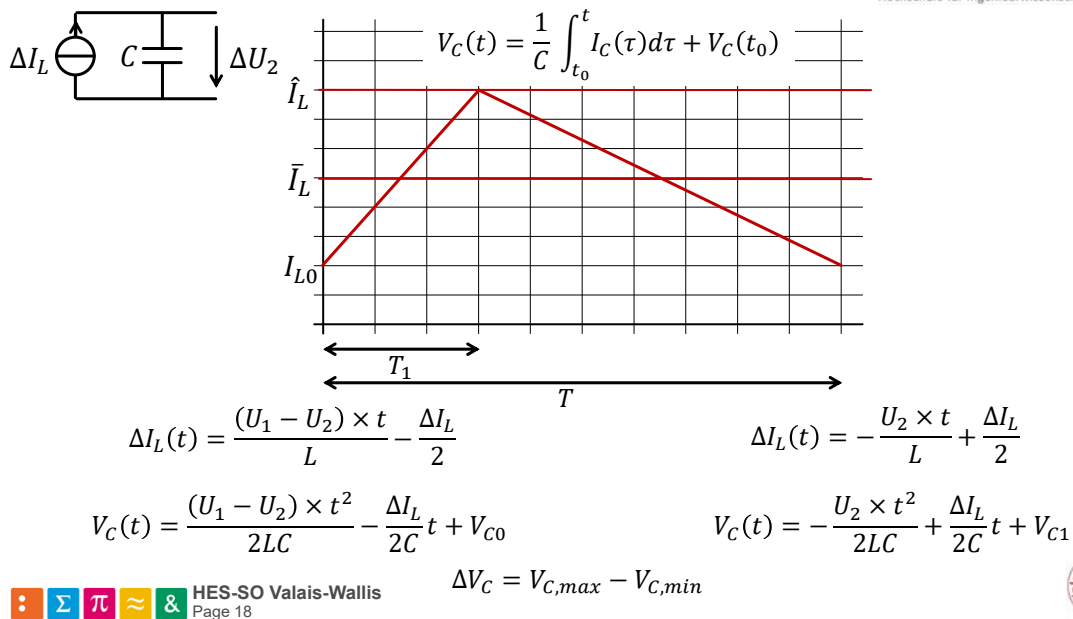

Condensateur et ondulation de tension

Kondensator und Spannungswelligkeit

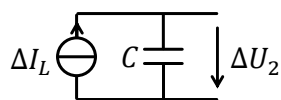

$$\Delta I_L(t) = \frac{(U_1 - U_2) \times t}{L} - \frac{\Delta I_L}{2}$$

$$V_c(t) = \frac{(U_1 - U_2) \times t^2}{2LC} - \frac{\Delta I_L}{2C} t + V_{c0}$$

V_c maximal ou minimal quand $\frac{dV_c}{dt} = \Delta I_L(t) = 0$

$$\Delta I_L(t) = \frac{(U_1 - U_2) \times t}{L} - \frac{\Delta I_L}{2} = 0 \rightarrow t = \frac{\Delta I_L \times L}{2(U_1 - U_2)}$$


$$V_{c,max,min} = \frac{(U_1 - U_2)}{2LC} \frac{\Delta I_L^2 \times L^2}{4(U_1 - U_2)^2} - \frac{\Delta I_L}{4C} \frac{\Delta I_L \times L}{(U_1 - U_2)} + V_{c0}$$

$$V_{c,min} = \frac{\Delta I_L^2 \times L}{8C(U_1 - U_2)} - \frac{\Delta I_L^2 \times L}{4C(U_1 - U_2)} + V_{c0} = -\frac{\Delta I_L^2 \times L}{8C(U_1 - U_2)} - V_{c0}$$



Condensateur et ondulation de tension

Kondensator und Spannungswelligkeit

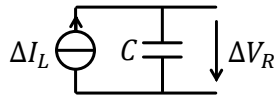

$$\Delta I_L(t) = -\frac{U_2 \times t}{L} + \frac{\Delta I_L}{2}$$


$$V_C(t) = -\frac{U_2 \times t^2}{2LC} + \frac{\Delta I_L}{2C}t + V_{C1}$$

V_C maximal ou minimal quand $\frac{dV_C}{dt} = \Delta I_L(t) = 0$

$$\Delta I_L(t) = -\frac{U_2 \times t}{L} + \frac{\Delta I_L}{2} = 0 \rightarrow t = \frac{\Delta I_L \times L}{2U_2}$$

$$V_{C,max} = -\frac{U_2}{2LC} \left(\frac{\Delta I_L \times L}{2U_2} \right)^2 + \frac{\Delta I_L}{2C} \left(\frac{\Delta I_L \times L}{2U_2} \right) + V_{C1}$$
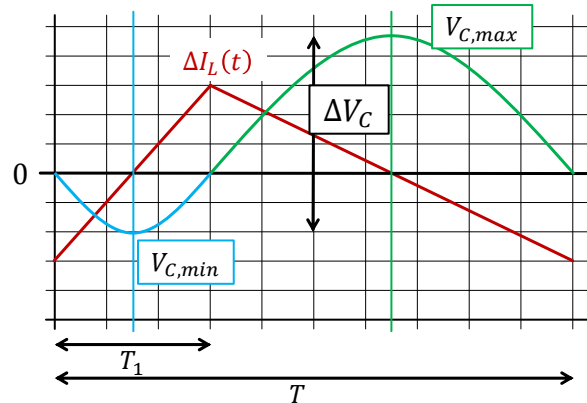
$$V_{C,max} = -\frac{\Delta I_L^2 \times L}{8CU_2} + \frac{\Delta I_L^2 \times L}{4CU_2} + V_{C1} = \frac{\Delta I_L^2 \times L}{8CU_2} + V_{C1}$$



V_C maximal ou minimal quand $\frac{dV_C}{dt} = \Delta I_L(t) = 0$

$$V_C(t) = \frac{(U_1 - U_2) \times t^2}{2LC} + \frac{\Delta I_L}{2C}t + V_{C0}$$

$$V_C(t) = -\frac{U_2 \times t^2}{2LC} + \frac{\Delta I_L}{2C}t + V_{C1}$$

$$V_{C,min} = -\frac{\Delta I_L^2 \times L}{8C(U_1 - U_2)} - V_{C0}$$

$$V_{C,max} = \frac{\Delta I_L^2 \times L}{8CU_2} + V_{C1}$$

$$\Delta V_C = V_{C,max} - V_{C,min}$$



$$\Delta V_C = \frac{\Delta I_L^2 \times L}{8C U_2} + \frac{\Delta I_L^2 \times L}{8C(U_1 - U_2)} = \frac{\Delta I_L^2 \times L}{8C} \frac{U_1}{U_2(U_1 - U_2)}$$

$$\Delta I_L = \frac{(U_1 - U_2)T_1}{L}$$


$$V_R = U_1 \times \frac{T_1}{T} \rightarrow T_1 = T \frac{U_2}{U_1} \rightarrow \Delta I_L = \frac{(U_1 - U_2)U_2 T}{U_1 L}$$

$$\Delta V_C = \left(\frac{(U_1 - U_2)U_2 T}{U_1 L} \right)^2 \frac{L}{8C} \frac{U_1}{U_2(U_1 - U_2)} = \frac{(U_1 - U_2)U_2}{U_1} \frac{T^2}{8LC}$$

$$\Delta U_2 = \Delta V_C = \frac{U_2(U_1 - U_2)}{U_1} \frac{T^2}{8LC}$$



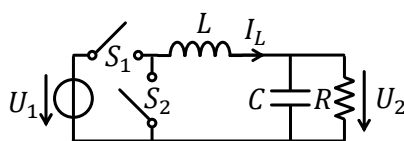Convertisseur BUCK en conduction continue BUCK-Wandler in Dauerleitung



C grande / C gross

$$\Delta U_2 \ll \bar{U}_2$$

$$U_2 \approx \bar{U}_2$$

Avec des composants

(S_1, S_2, L, C) idéals:

$$\bar{P}_2 = \bar{P}_1$$

Mit idealen Komponenten:

(S_1, S_2, L, C)

$$\bar{P}_2 = \bar{P}_1$$

$$U_2 = U_1 \times \frac{T_1}{T}$$

$$\bar{I}_L = \bar{I}_R = \frac{U_2}{R}$$


$$\Delta I_L = \frac{(U_1 - U_2)U_2 T}{U_1 L}$$

$$I_{L0} = \bar{I}_L - \frac{\Delta I_L}{2}$$

$$\hat{I}_L = \bar{I}_L + \frac{\Delta I_L}{2}$$
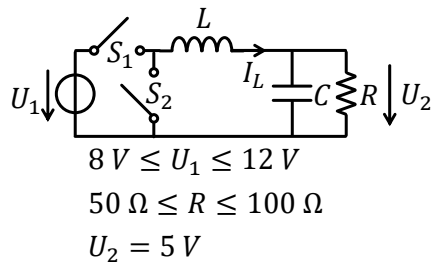
$$\Delta U_2 = \Delta V_C = \frac{U_2(U_1 - U_2)}{U_1} \frac{T^2}{8LC}$$





Exercice:

La fréquence de commutation d'un convertisseur

Buck est $f_T = \frac{1}{T} = 300\text{ kHz}$.

Dimensionnez l'inductance et le condensateur pour:

$$\begin{aligned}
 I_{L0} &\geq 0\text{ A} \\
 \Delta U_2 &\leq 5\% U_2
 \end{aligned}$$

Aufgabe:

Die Schaltfrequenz eines Tiefsetzstellers beträgt

$f_T = \frac{1}{T} = 300\text{ kHz}$.

Dimensionieren Sie die Induktivität und den Kondensator für:

$$\begin{aligned}
 I_{L0} &\geq 0\text{ A} \\
 \Delta U_2 &\leq 5\% U_2
 \end{aligned}$$

Convertisseur BUCK en conduction discontinue BUCK-Wandler in diskontinuierlicher Leitung

Le courant moyenne est donné par la consommation de la charge. Si ce courant devient trop petit, Ça implique un courant minimal plus petit que zéro.

$$I_{L0} < 0$$

Le circuit permet pas ça!


Le circuit rentre dans son mode de conduction discontinue!

Der durchschnittliche Strom ergibt sich aus dem Verbrauch der Last. Wenn dieser Strom zu klein wird, impliziert dies einen minimalen Strom kleiner als Null.

$$I_{L0} < 0$$

Das lässt die Schaltung nicht zu!



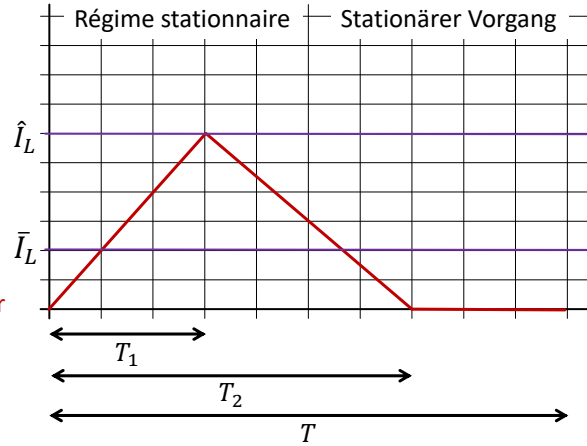
Die Schaltung geht in den diskontinuierlichen Leitungsmodus!



$$\bar{I}_L = \frac{\hat{I}_L T_2}{2T}$$



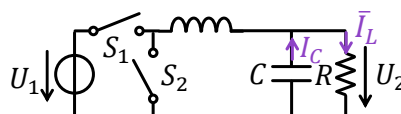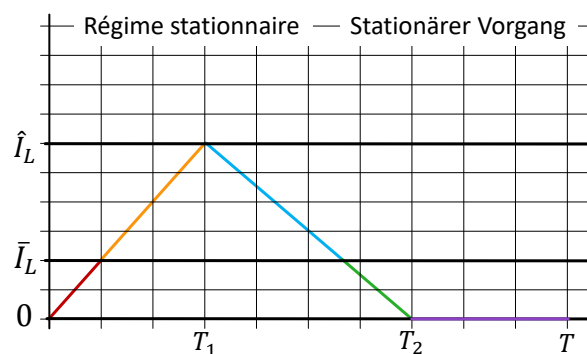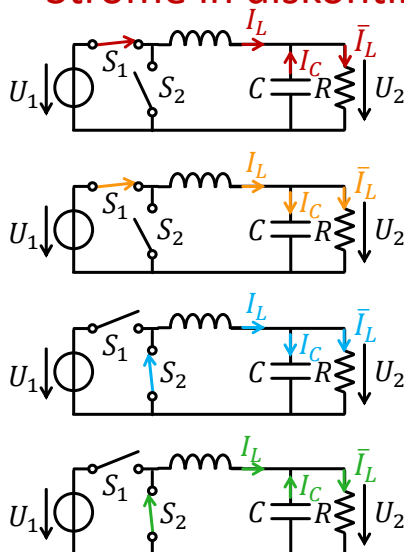Courants en conduction discontinue Ströme in diskontinuierlicher Leitung



Condensateur / Kondensator

$$V_C(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t I_C(\tau) d\tau + V_C(t_0)$$

$$t = 0 \rightarrow T_1$$

$$I_C(t) = I_L(t) - \bar{I}_L = \tilde{I}_L(t)$$


$$\tilde{I}_L(t) = \hat{I}_L t - \bar{I}_L$$

$$V_C(t) = \frac{\hat{I}_L t^2}{2C} - \frac{\bar{I}_L}{C} t + V_{C0}$$

$$t = T_1 \rightarrow T_2$$

$$\tilde{I}_L(t) = \hat{I}_L - \bar{I}_L - \hat{I}_L t$$
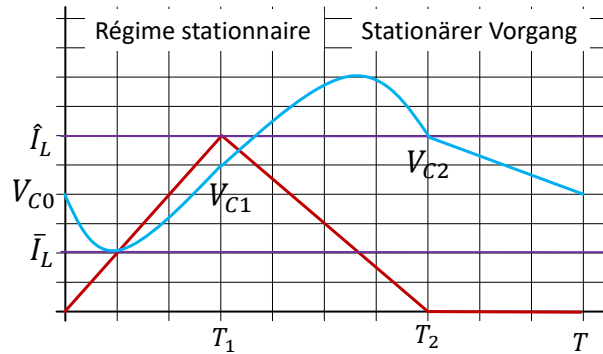
$$V_C(t) = -\frac{\hat{I}_L t^2}{2C} + \frac{\hat{I}_L - \bar{I}_L}{C} t + V_{C1}$$



$$t = T_2 \rightarrow T$$

$$\tilde{I}_L(t) = -\bar{I}_L$$

$$V_C(t) = -\frac{\bar{I}_L}{C} t + V_{C2}$$

$$\Delta V_C = V_{C,max} - V_{C,min}$$



Condensateur / Kondensator

$$t = 0 \rightarrow T_1$$

$$V_C(t) = \frac{\hat{I}_L t^2}{2C} - \frac{\bar{I}_L}{C} t + V_{C0}$$

Min when

$$\hat{I}_L t - \bar{I}_L = 0 \rightarrow t = \frac{\bar{I}_L}{\hat{I}_L}$$

$$V_{Cmin} = \frac{\hat{I}_L}{2C} \left(\frac{\bar{I}_L}{\hat{I}_L} \right)^2 - \frac{\bar{I}_L}{C} \left(\frac{\bar{I}_L}{\hat{I}_L} \right) + V_{C0}$$

$$V_{Cmin} = \frac{\bar{I}_L^2}{2C\hat{I}_L} - \frac{\bar{I}_L^2}{C\hat{I}_L} + V_{C0}$$

$$= V_{C0} - \frac{\bar{I}_L^2}{2C\hat{I}_L}$$

$$t = T_1 \rightarrow T_2$$

$$V_C(t) = -\frac{\hat{I}_L t^2}{2C} + \frac{\hat{I}_L - \bar{I}_L}{C} t + V_{C1}$$

Max when

$$\hat{I}_L - \bar{I}_L - \hat{I}_L t = 0 \rightarrow t = \frac{\hat{I}_L - \bar{I}_L}{\hat{I}_L}$$

$$V_{Cmax} = -\frac{\hat{I}_L}{2C} \left(\frac{\hat{I}_L - \bar{I}_L}{\hat{I}_L} \right)^2 + \frac{\hat{I}_L - \bar{I}_L}{C} \left(\frac{\hat{I}_L - \bar{I}_L}{\hat{I}_L} \right) + V_{C1}$$

$$V_{Cmax} = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_L)^2}{2C\hat{I}_L} + V_{C1}$$

$$\Delta V_C = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_L)^2}{2C\hat{I}_L} + \frac{\bar{I}_L^2}{2C\hat{I}_L} + V_{C1} - V_{C0}$$



Condensateur / Kondensator

$$t = 0 \rightarrow T_1$$

$$V_C(t) = \frac{\hat{I}_L t^2}{2C} - \frac{\bar{I}_L}{C} t + V_{C0}$$

$$V_{C1} = \frac{\hat{I}_L T_1^2}{2C} - \frac{\bar{I}_L}{C} T_1 + V_{C0}$$

$$V_{C1} - V_{C0} = \frac{\hat{I}_L T_1^2}{2C} - \frac{\bar{I}_L}{C} T_1$$

$$\Delta V_C = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_L)^2}{2C\hat{I}_L} + \frac{\bar{I}_L^2}{2C\hat{I}_L} + \frac{\hat{I}_L T_1^2}{2C} - \frac{\bar{I}_L}{C} T_1$$



Conduction continue ou discontinue?

Kontinuierliche oder diskontinuierliche Leitung?

Cas marginal: Le courant dans l'inductance est zéro à $t = 0$, et $t = T$

$$\hat{I}_L = \frac{U_1 - U_2}{L} T_1$$

$$\bar{I}_L = \frac{\hat{I}_L}{2}$$


$$\bar{I}_L = \frac{U_2}{R}$$

$$\frac{U_1 - U_2}{2L} T_1 = \frac{U_2}{R}$$

$$T_1 = \frac{T U_2}{U_1}$$

$$\frac{U_1 - U_2}{2L} \frac{T U_2}{U_1} = \frac{U_2}{R}$$

$$R = \frac{2LU_1}{T(U_1 - U_2)}$$

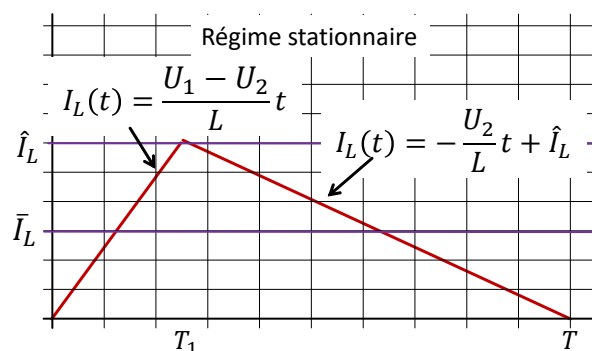


$$R \leq \frac{2LU_1}{T(U_1 - U_2)} \rightarrow \begin{array}{l} \text{Conduction continue} \\ \text{Kontinuierliche Leitung} \end{array}$$

$$R > \frac{2LU_1}{T(U_1 - U_2)} \rightarrow \begin{array}{l} \text{Conduction discontinue} \\ \text{Diskontinuierliche Leitung} \end{array}$$

Convertisseur BUCK en conduction discontinue

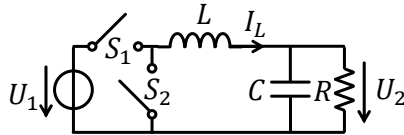BUCK-Wandler in diskontinuierlicher Leitung



C grande / C gross
 $\Delta U_2 \ll \bar{U}_2$
 $U_2 \approx \bar{U}_2$

Avec des composants
(S_1, S_2, L, C) idéals:
 $\bar{P}_2 = \bar{P}_1$

Mit idealen Komponenten:
(S_1, S_2, L, C)
 $\bar{P}_2 = \bar{P}_1$

Donnés: U_1, T_1, R, L, T

$$T_2 = \frac{T_1}{2} + \sqrt{\frac{T_1^2}{4} + \frac{2TL}{R}}$$

$$U_2 = U_1 \frac{T_1}{T_2}$$

Donnés: U_1, U_2, R, L, T

$$T_1 = \sqrt{\frac{2TL}{R} \frac{U_2^2}{U_1(U_1 - U_2)}}$$

$$T_2 = \frac{U_1}{U_2} T_1$$

$$\bar{I}_L = \frac{\hat{I}_L T_2}{2T}$$

$$\bar{I}_L = \frac{U_2}{R}$$

$$\hat{I}_L = \frac{U_1 - U_2}{L} T_1$$


$$\hat{I}_L = \frac{U_2}{L} (T_2 - T_1)$$

$$\Delta U_2 = \Delta V_C = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_L)^2}{2C\hat{I}_L} + \frac{\bar{I}_L^2}{2C\hat{I}_L} + \frac{\hat{I}_L T_1^2}{2C} - \frac{\bar{I}_L}{C} T_1$$



Convertisseur BUCK en conduction continue

BUCK-Wandler in Dauerleitung

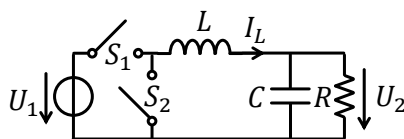

C grande / C gross
 $\Delta U_2 \ll \bar{U}_2$
 $U_2 \approx \bar{U}_2$

Avec des composants
(S_1, S_2, L, C) idéals:
 $\bar{P}_2 = \bar{P}_1$

Mit idealen Komponenten:
(S_1, S_2, L, C)
 $\bar{P}_2 = \bar{P}_1$

$$U_2 = U_1 \times \frac{T_1}{T}$$

$$\bar{I}_L = \bar{I}_R = \frac{U_2}{R}$$

$$\Delta I_L = \frac{(U_1 - U_2)U_2}{U_1} \frac{T}{L}$$


$$I_{L0} = \bar{I}_L - \frac{\Delta I_L}{2}$$

$$\hat{I}_L = \bar{I}_L + \frac{\Delta I_L}{2}$$

$$\Delta U_2 = \Delta V_C = \frac{U_2(U_1 - U_2)}{U_1} \frac{T^2}{8LC}$$



Convertisseur BOOST - Boost-Wandler

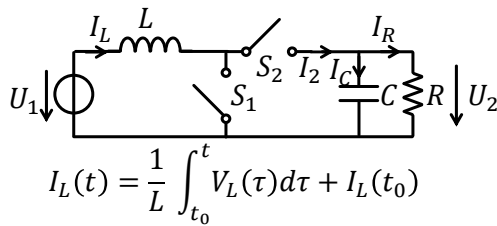

$$0 \leq t \leq T_1 \quad V_L =$$

$$I_L(t) =$$

$$T_1 \leq t \leq T \quad V_L =$$


$$I_L(t) =$$

- À temps $t = 0$ et $t = T$ l'interrupteur S_1 est fermé et l'interrupteur S_2 est ouvert.
- À $t = T_1$ l'interrupteur S_1 est ouvert et l'interrupteur S_2 est fermé.
- Et ainsi de suite
- Régime stationnaire: $I_L(T) = I_L(0)$
- Dessinez I_L , I_2 et I_R
- Trouvez U_2 , $\hat{I}_L$, $\bar{I}_L$ et I_{L0} , Données: U_1, T_1, T, L, R, C

- Bei $t = 0$ und $t = T$ ist Schalter S_1 geschlossen und Schalter S_2 geöffnet.
- Bei $t = T_1$ ist Schalter S_1 geöffnet und Schalter S_2 geschlossen.
- Und so weiter
- Stationärer Vorgang: $I_L(T) = I_L(0)$
- Zeichnen Sie I_L , I_2 und I_R
- Finden Sie U_2 , $\hat{I}_L$, $\bar{I}_L$ und I_{L0} ,
- Gegeben: U_1, T_1, T, L, R, C



Convertisseur BOOST - Boost-Wandler

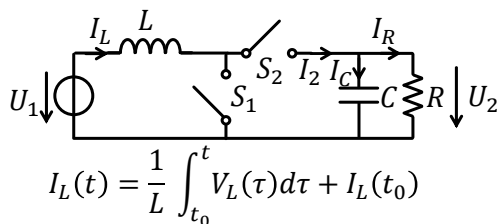


$$0 \leq t \leq T_1 \quad V_L =$$

$$I_L(t) =$$


$$T_1 \leq t \leq T \quad V_L =$$

$$I_L(t) =$$

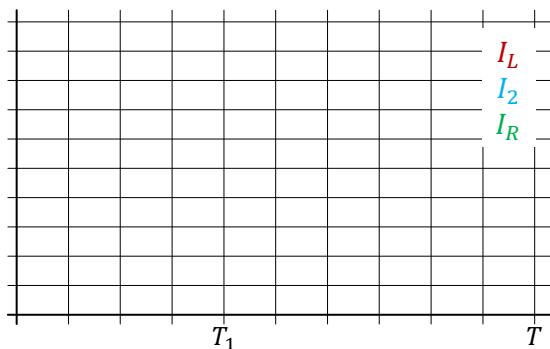- Trouvez U_2 , $\hat{I}_L$, $\bar{I}_L$ et I_{L0} ,
- Données: U_1, T_1, T, L, R, C
- Finden Sie U_2 , $\hat{I}_L$, $\bar{I}_L$ und I_{L0} ,
- Gegeben: U_1, T_1, T, L, R, C



Convertisseur BOOST - Boost-Wandler

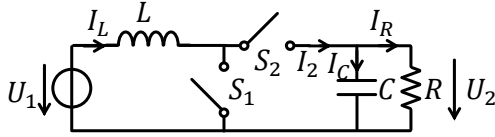

$$\bar{I}_2 = I_R = \frac{U_2}{R} \quad I_2 = \bar{I}_2 + \Delta I_2$$


$$\hat{I}_L = \frac{U_2^2}{RU_1} + \frac{U_1 T_1}{2L}$$

$$V_C(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t I_C(\tau) d\tau + V_C(t_0)$$

$$0 \leq t \leq T_1$$

$$\Delta I_2(t) = -\bar{I}_2$$
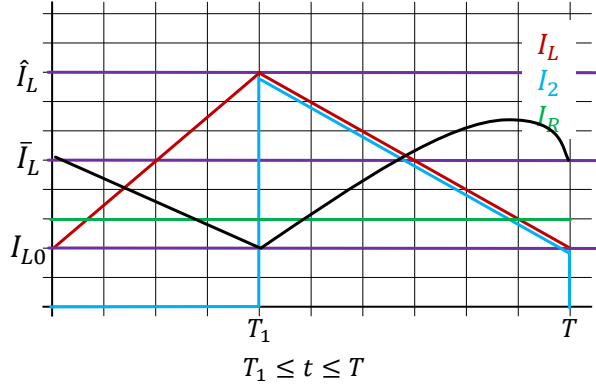
$$V_C(t) = -\frac{\bar{I}_2 t}{C} + V_{C0}$$



$$\Delta I_2(t) = -\Delta I_L \frac{t}{T - T_1} + \hat{I}_L - \bar{I}_2$$

$$V_C(t) = -\frac{\Delta I_L}{2C(T - T_1)} t^2 + \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)}{C} t + V_{C1}$$



$$V_C(t) = -\bar{I}_2 t + V_{C0}$$

$$V_{Cmin} = V_C(T_1) = V_{C1}$$

$$\Delta I_2(t) = -\Delta I_L \frac{t}{T - T_1} + \hat{I}_L - \bar{I}_2$$

$$t = \frac{\hat{I}_L - \bar{I}_2}{\Delta I_L} (T - T_1)$$

$$V_C(t) = -\frac{\Delta I_L}{2C(T - T_1)} t^2 + \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)}{C} t + V_{C1}$$

$$V_{Cmax} = -\frac{\Delta I_L}{2C(T - T_1)} \left((T - T_1) \frac{\hat{I}_L - \bar{I}_2}{\Delta I_L} \right)^2 + (\hat{I}_L - \bar{I}_2) \frac{\hat{I}_L - \bar{I}_2}{\Delta I_L C} (T - T_1) + V_{C1}$$

$$\Delta V_C = -\frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2 (T - T_1)}{2\Delta I_L C} + \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2 (T - T_1)}{\Delta I_L C} = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2 (T - T_1)}{2\Delta I_L C}$$


$$T_1 = T \frac{U_2 - U_1}{U_2}$$

$$T - T_1 = T \frac{U_1}{U_2}$$

$$\Delta U_2 = \Delta V_C = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2 T U_1}{2\Delta I_L C U_2}$$



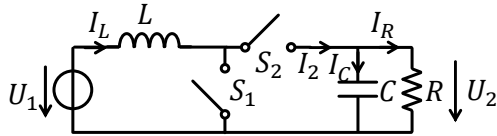Convertisseur BOOST en conduction continue BOOST-Wandler in Dauerleitung



Pour un circuit où C est grande.
Für eine Schaltung, bei der C gross ist.

$$\Delta U_2 \ll \bar{U}_2$$

$$U_2 \approx \bar{U}_2$$

$$\bar{I}_2 = \frac{U_2}{R}$$

$$\Delta U_2 = \Delta V_C = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2 T U_1}{2 \Delta I_L C U_2}$$

$$U_2 = U_1 \frac{T}{T - T_1}$$

$$T_1 = T \frac{U_2 - U_1}{U_2}$$

$$\Delta I_L = \frac{U_1 (U_2 - U_1) T}{U_2 L}$$


$$\bar{I}_L = \frac{U_2^2}{R U_1}$$

$$\hat{I}_L = \bar{I}_L + \frac{\Delta I_L}{2} = \frac{U_2^2}{R U_1} + \frac{T}{2L} \frac{U_1 (U_2 - U_1)}{U_2}$$

$$I_{L0} = \bar{I}_L - \frac{\Delta I_L}{2} = \frac{U_2^2}{R U_1} - \frac{T}{2L} \frac{U_1 (U_2 - U_1)}{U_2}$$



Convertisseur BOOST - Boost-Wandler

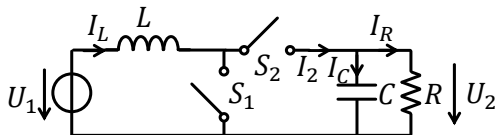

$$I_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t V_L(\tau) d\tau + I_L(t_0)$$

$$0 \leq t \leq T_1 \quad V_L =$$

$$I_L(t) =$$

$$T_1 \leq t \leq T_2 \quad V_L =$$


$$I_L(t) =$$

- À temps $t = 0$ et $t = T$ l'interrupteur S_1 est fermé et l'interrupteur S_2 est ouvert.
- À $t = T_1$ l'interrupteur S_1 est ouvert et l'interrupteur S_2 est fermé.
- À $t = T_2$ le courant est 0 A
- Régime stationnaire: $I_L(T) = I_L(0) = 0$ A
- Dessinez I_L , I_2 et I_R
- Trouvez T_1 , T_2 , $\hat{I}_L$, et $\bar{I}_L$. Données: U_1 , U_2 , T , L , R , C

- Bei $t = 0$ und $t = T$ ist Schalter S_1 geschlossen und Schalter S_2 geöffnet.
- Bei $t = T_1$ ist Schalter S_1 geöffnet und Schalter S_2 geschlossen.
- Bei $t = T_1$ ist der Strom 0 A.
- Stationärer Vorgang: $I_L(T) = I_L(0) = 0$ A
- Zeichnen Sie I_L , I_2 und I_R
- Finden Sie T_1 , T_2 , $\hat{I}_L$, und $\bar{I}_L$
- Gegeben: U_1 , U_2 , T , L , R , C



Convertisseur BOOST - Boost-Wandler

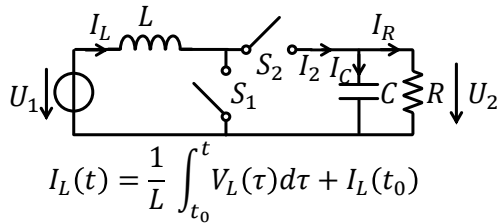


- Dessinez I_L , I_2 et I_R
- Trouvez T_1 , T_2 , $\hat{I}_L$, et $\bar{I}_L$, Données: U_1, U_2, T, L, R, C
- Finden Sie T_1 , T_2 , $\hat{I}_L$, und $\bar{I}_L$
- Gegeben: U_1, U_2, T, L, R, C

$0 \leq t \leq T_1 \quad V_L =$

 $I_L(t) =$


$T_1 \leq t \leq T_2 \quad V_L =$

 $I_L(t) =$

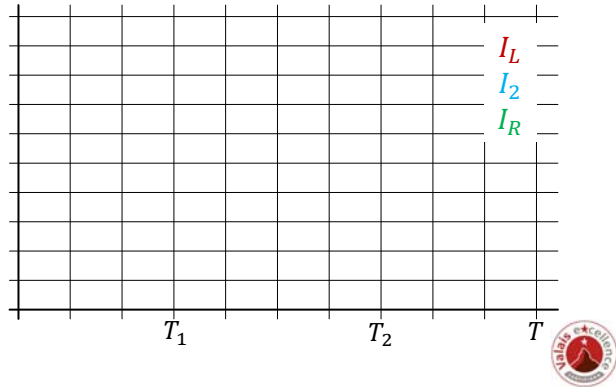

Convertisseur BOOST - Boost-Wandler

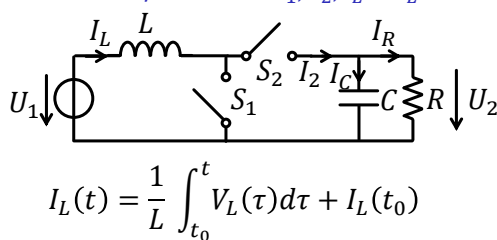Trouvez/Finden Sie T_1 , T_2 , $\hat{I}_L$ et $\bar{I}_L$



$$\hat{I}_L = \frac{U_1 T_1}{L} \quad I_{L0} = \frac{(U_1 - U_2)(T_2 - T_1)}{L} + \hat{I}_L$$

$$\frac{(U_1 - U_2)(T_2 - T_1)}{L} + \frac{U_1 T_1}{L} = 0$$

$$U_2 = U_1 \frac{T_2}{T_2 - T_1}$$


$$I_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t V_L(\tau) d\tau + I_L(t_0)$$

$$0 \leq t \leq T_1 \quad V_L = U_1$$

$$I_L(t) = \frac{U_1 t}{L}$$


$$T_1 \leq t \leq T_2 \quad V_L = U_1 - U_2$$
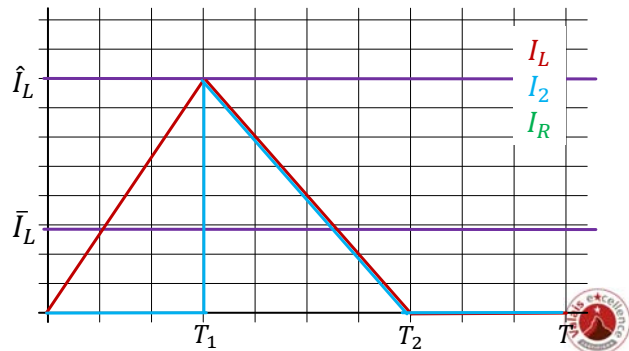
$$I_L(t) = \frac{(U_1 - U_2)t}{L} + \hat{I}_L$$



Convertisseur BOOST - Boost-Wandler

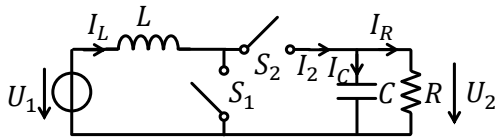Trouvez/Finden Sie T_1 , T_2 , $\hat{I}_L$ et $\bar{I}_L$



$$U_2 = U_1 \frac{T_2}{T_2 - T_1}$$


$$\hat{I}_L = \frac{U_1 T_1}{L}$$

$$\bar{I}_L = \frac{\hat{I}_L T_2}{2T} = \frac{U_1 T_1 T_2}{2LT}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{U_2}{R}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{\hat{I}_L (T_2 - T_1)}{2T} = \frac{U_1 T_1 (T_2 - T_1)}{2TL}$$
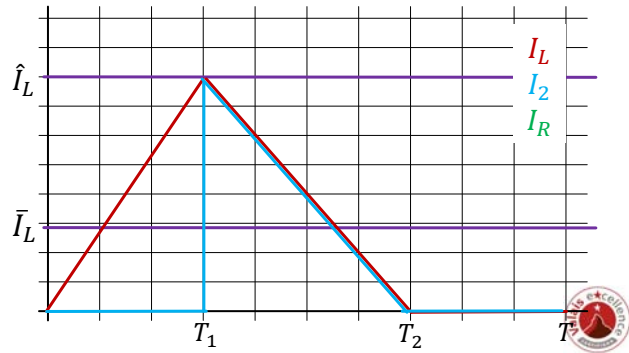
$$\frac{U_2}{R} = \frac{U_1 T_1 (T_2 - T_1)}{2TL}$$



$$\frac{U_2}{R} = \frac{U_1 T_1 (T_2 - T_1)}{2TL}$$

$$\frac{U_2}{R} = \frac{U_1 T_1 \left(\frac{U_2}{U_2 - U_1} T_1 - T_1 \right)}{2TL}$$

$$\frac{U_2}{R} = \frac{U_1^2 T_1^2}{(U_2 - U_1) 2TL}$$

$$T_1^2 = \frac{2LTU_2(U_2 - U_1)}{RU_1^2}$$

$$T_1 = \sqrt{\frac{2LTU_2(U_2 - U_1)}{RU_1^2}}$$

$$U_2 = U_1 \frac{T_2}{T_2 - T_1}$$

$$T_2 = \frac{U_2}{U_2 - U_1} T_1$$

$$\hat{I}_L = \frac{U_1 T_1}{L}$$

$$\bar{I}_L = \frac{U_1 T_1 T_2}{2LT}$$

$$\frac{U_2}{R} = \frac{U_1 T_1 (T - T_1)}{2TL}$$


$$2TLU_2 = RU_1 \frac{(U_2 - U_1)}{U_2} T \left(T - \frac{(U_2 - U_1)}{U_2} T \right)$$

$$2LU_2 = R \frac{TU_1^2 (U_2 - U_1)}{U_2^2}$$

$$R \geq \frac{2LU_2^3}{TU_1^2 (U_2 - U_1)}$$



Convertisseur BOOST - Boost-Wandler

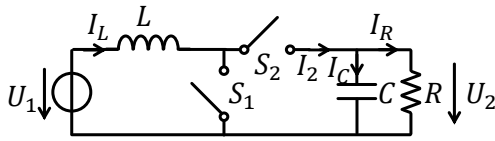


$$\tilde{I}_2 = \hat{I}_L - \hat{I}_L \frac{t}{T_2 - T_1} - \bar{I}_2$$

$$t = \frac{\hat{I}_L - \bar{I}_2}{\hat{I}_L} (T_2 - T_1)$$

$$V_C = \frac{1}{C} (\hat{I}_L - \bar{I}_2) t - \frac{\hat{I}_L}{2C} \frac{t^2}{T_2 - T_1} + V_{C1}$$


$$V_{C,max} = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2}{2\hat{I}_L C} (T_2 - T_1) + V_{C1}$$
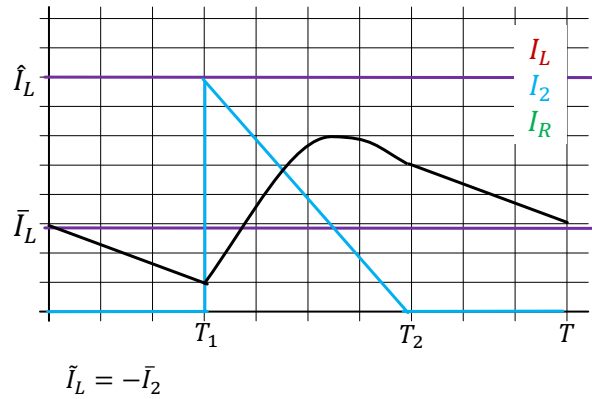
$$\Delta U_2 = \Delta V_C = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2}{2\hat{I}_L C} (T_2 - T_1)$$



Convertisseur BOOST en conduction discontinue

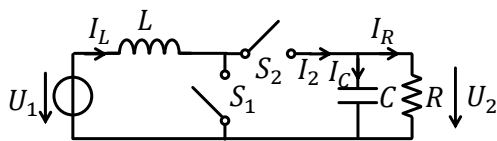BOOST-Wandler in diskontinuierlicher Leitung



Pour un circuit ou C est grande.

Für eine Schaltung, bei der C gross ist.

$$\Delta U_2 \ll \bar{U}_2$$

$$U_2 \approx \bar{U}_2$$

$$R \geq \frac{2LU_2^3}{TU_1^2(U_2 - U_1)}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{U_2}{R}$$

$$T_1 = \sqrt{\frac{2LTU_2(U_2 - U_1)}{RU_1^2}}$$

$$U_2 = U_1 \frac{T_2}{T_2 - T_1}$$


$$T_2 = \frac{U_2}{U_2 - U_1} T_1$$

$$\Delta I_L = \frac{U_1}{L} T_1$$

$$\bar{I}_L = \frac{\hat{I}_L(T_2 - T_1)}{2T} = \frac{U_1 T_1(T_2 - T_1)}{2TL}$$
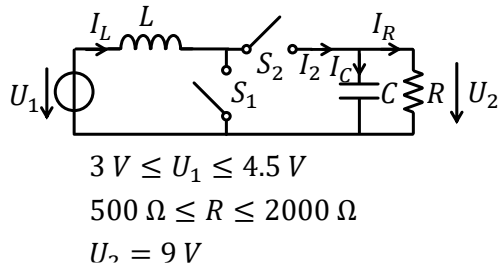
$$\Delta U_2 = \Delta V_C = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2 T U_1}{2\Delta I_L C U_2}$$





Exercice:

La fréquence de commutation d'un convertisseur Boost

est $f_T = \frac{1}{T} = 250\text{ kHz}$.

Dimensionnez l'inductance et le condensateur pour:

- Convertisseur en conduction continue
- $\Delta I_L \leq 30\% \bar{I}_L$
- $\Delta U_2 \leq 5\% U_2$

Aufgabe:


- Die Schaltfrequenz eines Boost-Wandlers ist

$f_T = \frac{1}{T} = 250\text{ kHz}$.

- Dimensionieren Sie die Induktivität und den Kondensator für:

- Wandler im kontinuierliche Leitung

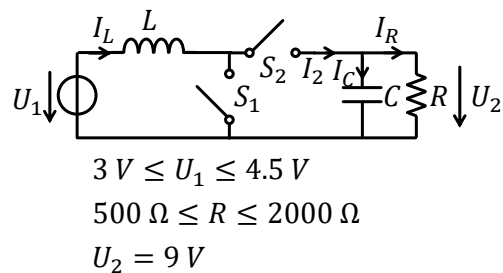- $\Delta I_L \leq 30\% \bar{I}_L$
- $\Delta U_2 \leq 5\% U_2$



$$\Delta I_L = \frac{U_1(U_2 - U_1)T}{U_2 L}$$

$$\bar{I}_L = \frac{U_2^2}{RU_1}$$

$$\Delta U_2 = \Delta V_C = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2 T U_1}{2 \Delta I_L C U_2}$$

$$\frac{\Delta I_L}{\bar{I}_L} = \frac{U_1(U_2 - U_1)T}{U_2 L} \frac{RU_1}{U_2^2} = \frac{U_1^2(U_2 - U_1)TR}{U_2^3 L}$$

$$\frac{\Delta U_2}{U_2} = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2 T U_1}{2 \Delta I_L C U_2^2} \leq 0.05$$


$$L > \frac{U_1^2(U_2 - U_1)TR}{U_2^3} \frac{\bar{I}_L}{\Delta I_L}$$

$$C \geq \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2 T U_1}{2 \Delta I_L U_2^2 \times 0.05}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{U_2}{R}$$
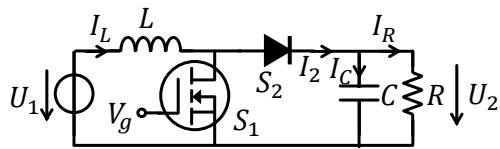
$$\hat{I}_L = \bar{I}_L + \frac{\Delta I_L}{2} = \frac{U_2^2}{RU_1} + \frac{T}{2L} \frac{U_1(U_2 - U_1)}{U_2}$$





$$U_1 = 4.5 \text{ V} \quad U_2 = 9 \text{ V}$$

$$R = 2 \text{ k}\Omega \quad L = 3.3 \text{ mH}, R_s = 10 \text{ }\Omega$$



$$C = 1 \text{ }\mu\text{F} \quad f_T = \frac{1}{T} = 250 \text{ kHz}$$

N-MOS : Si7368DP

Diode : 1N914

$V_{ref} = 2.25 \text{ V}$

$$U_2 = U_1 \frac{T}{T - T_1}$$

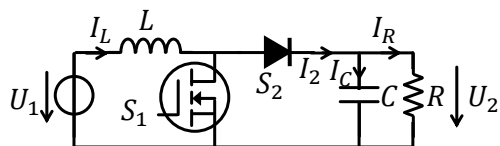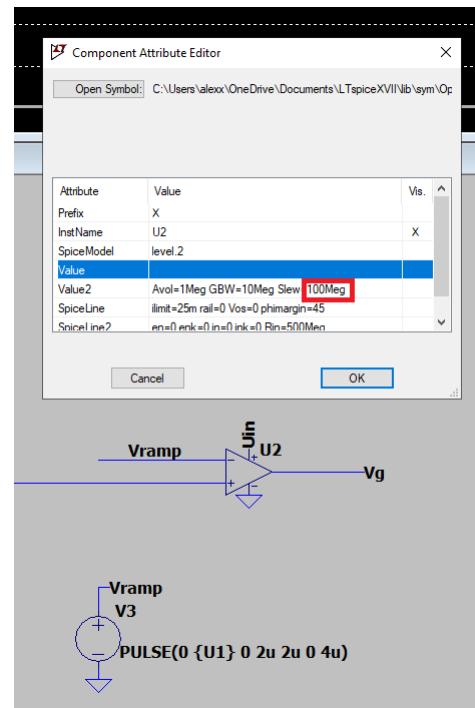

$$U_1 = 4.0 \text{ V} \quad U_2 = 9 \text{ V}$$

$$R = 1000 \text{ }\Omega \quad L = 3.3 \text{ mH}$$

Exercice:

La fréquence de commutation d'un convertisseur Boost est $f_T = \frac{1}{T} = 250 \text{ kHz}$.

S_1 est implémenté avec un MOSFET avec $V_{DS,on} = 0.2 \text{ V}$

S_2 est implémenté avec une diode avec $V_F = 0.7 \text{ V}$

Calculez le temps de conduction T_1

Calculez la perte et le rendement


Aufgabe:

- Die Schaltfrequenz eines Boost-Wandlers ist

$$f_T = \frac{1}{T} = 250 \text{ kHz}.$$

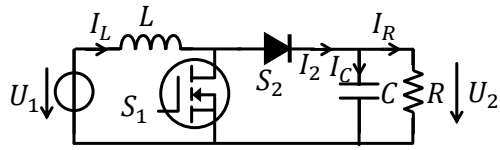- S_1 ist mit einem MOSFET mit $V_{DS,on} = 0.2 \text{ V}$ Implementiert
- S_2 ist mit einer Diode mit $V_F = 0.7 \text{ V}$ Implementiert
- Berechnen Sie die Leitungszeit T_1
- Berechnen Sie den Verlust und den Wirkungsgrad







$$U_1 = 4.0 \text{ V} \quad U_2 = 9 \text{ V}$$

$$R = 1000 \Omega \quad L = 3.3 \text{ mH}$$
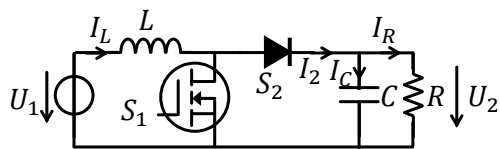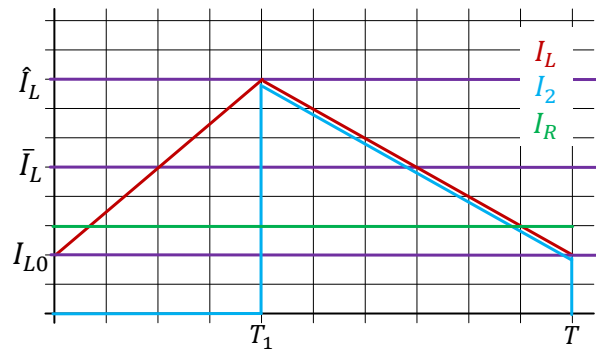
$$R_{crit} = \frac{2LU_2^3}{TU_1^2(U_2 - U_1)} = 15 \text{ k}\Omega$$



$$U_1 = 4.0 \text{ V} \quad U_2 = 9 \text{ V}$$


$$R = 1000 \Omega \quad L = 3.3 \text{ mH}$$

$$R_{crit} = \frac{2LU_2^3}{TU_1^2(U_2 - U_1)} = 15 \text{ k}\Omega$$

$$I_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t V_L(\tau) d\tau$$

$$\Delta I_L = \frac{1}{L} (U_1 - V_{DS}) T_1$$
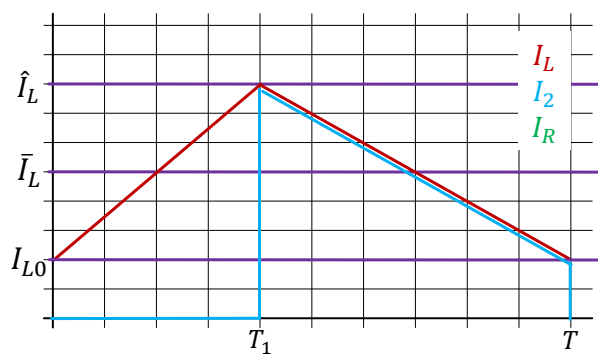
$$\Delta I_L = \frac{1}{L} (U_1 - V_F - U_2) (T - T_1)$$



$$(U_1 - V_{DS}) T_1 = -(U_1 - V_F - U_2) (T - T_1)$$




$$(U_1 - V_{DS})T_1 = -(U_1 - V_F - U_2)(T - T_1)$$

$$(U_1 - V_{DS} - U_1 + V_F + U_2)T_1 = -(U_1 - V_F - U_2)T$$

$$T_1 = \frac{(U_2 + V_F - U_1)}{(U_2 + V_F - V_{DS})} T = \frac{(9 + 0.7 - 4)}{(9 + 0.7 - 0.2)} 4\mu s = 2.4\mu s$$
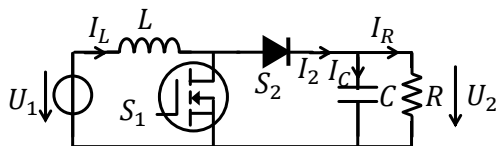
$$T_1 = T \frac{U_2 - U_1}{U_2} = 2.22\mu s$$



$$\bar{P}_1 = U_1 \bar{I}_L$$

$$\bar{P}_2 = U_2 \bar{I}_2 = \frac{U_2^2}{R}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{I}_L(T - T_1)}{T}$$


$$\bar{P}_2 = U_2 \frac{\bar{I}_L(T - T_1)}{T}$$

$$\eta = \frac{\bar{P}_2}{\bar{P}_1} = \frac{U_2(T - T_1)}{U_1 T} = \frac{9}{4} \times \frac{4\mu s - 2.4\mu s}{4\mu s} = 0.9 = 90\%$$


$$\bar{P}_2 = \frac{U_2^2}{R} = 81\text{ mW}$$

$$\bar{P}_1 = \frac{\bar{P}_2}{\eta} = 90\text{ mW}$$

$$\bar{P}_{Loss} = 9\text{ mW}$$

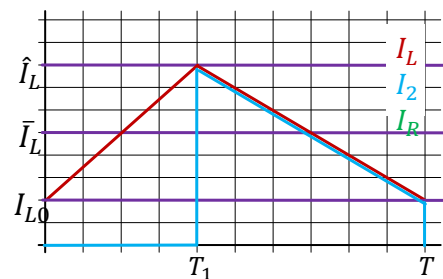

Convertisseur BUCK-BOOST

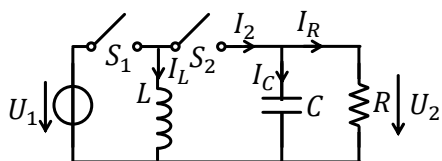

$$\Delta I_L =$$


$$U_2 =$$

$$T_1 =$$

$$\hat{I}_L =$$


$$\bar{I}_L =$$

$$\bar{I}_2 =$$

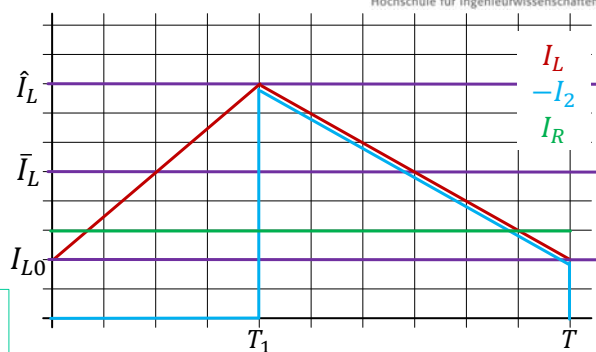

$$\Delta U_2 = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2 (T - T_1)}{2 \Delta I_L C} = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2}{2 \Delta I_L C} \frac{U_1}{U_1 - U_2} T$$

Convertisseur BUCK-BOOST

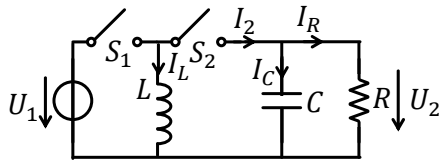

$$\Delta I_L =$$


$$U_2 =$$

$$T_2 =$$

$$\hat{I}_L =$$

$$\bar{I}_L =$$

$$\bar{I}_2 =$$

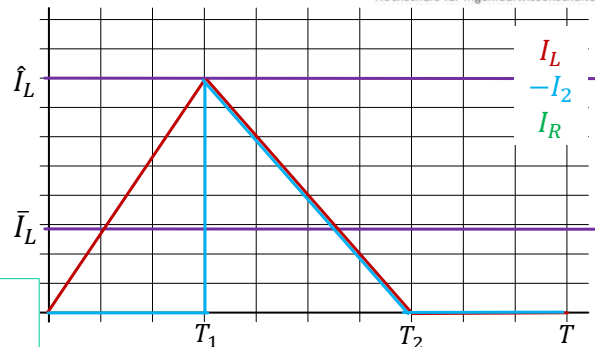


$$\Delta U_2 = \Delta V_C = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2}{2\bar{I}_L C} (T_2 - T_1)$$

$$T_1 =$$

$$R \geq$$



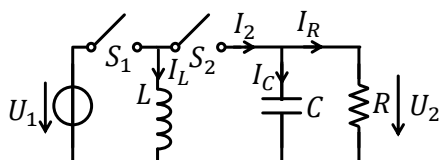Convertisseur BUCK-BOOST en conduction continue



Pour un circuit où C est grande.

Ça va dire:

$$\Delta U_2 \ll \bar{U}_2$$

$$U_2 \approx \bar{U}_2$$

$$\bar{I}_2 = \frac{U_2}{R}$$

$$\Delta U_2 = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2}{2\Delta I_L C} \frac{U_1}{U_1 - U_2} T$$

$$U_2 = -U_1 \frac{T_1}{T - T_1}$$

$$T_1 = T \frac{U_2}{U_2 - U_1}$$

$$\Delta I_L = \frac{U_1 T_1}{L} = \frac{U_2 (T - T_1)}{L}$$


$$\bar{I}_L = -\frac{U_2}{R} \frac{T}{T - T_1}$$

$$\hat{I}_L = \bar{I}_L + \frac{\Delta I_L}{2}$$

$$I_{L0} = \bar{I}_L - \frac{\Delta I_L}{2}$$



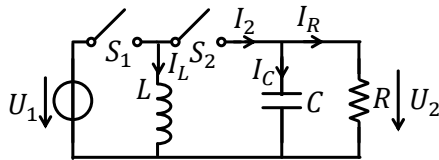Convertisseur BUCK-BOOST en conduction discontinue



$$T_1 = -\frac{U_2}{U_1} \sqrt{\frac{2LT}{R}}$$

$$U_2 = -T_1 U_1 \sqrt{\frac{R}{2LT}}$$

$$R \geq \frac{2L}{T} \frac{(U_2 - U_1)^2}{U_1^2}$$

$$T_2 = T_1 \frac{U_2 - U_1}{U_2}$$


$$\Delta I_L = \frac{U_1 T_1}{L} = \frac{U_2 (T_2 - T_1)}{L}$$

$$\Delta U_2 = \Delta V_C = \frac{(\hat{I}_L - \bar{I}_2)^2}{2\hat{I}_L C} (T_2 - T_1)$$

$$\hat{I}_L = \Delta I_L$$

$$\bar{I}_L = \frac{\Delta I_L T_2}{2} = -\frac{U_2}{R} \frac{T_2}{T_2 - T_1}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{U_2}{R}$$

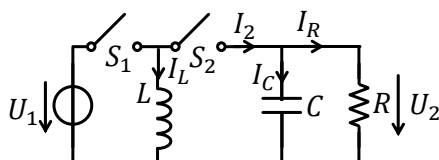

$$3 \text{ V} \leq U_1 \leq 8 \text{ V}$$

$$200 \, \Omega \leq R \leq 1 \text{ k}\Omega$$

$$U_2 = -5 \text{ V}$$

Exercice:

La fréquence de commutation d'un convertisseur

Buck-Boost est $f_T = \frac{1}{T} = 50 \text{ kHz}$.

Dimensionnez l'inductance et le condensateur pour:

Pour $200 \, \Omega \leq R \leq 1 \text{ k}\Omega$, $I_{L0} \geq 0 \text{ A}$

$\Delta U_2 \leq 5\% U_2$

Trouvez L et C minimal

Calculez T_1 pour $U_1 = 3 \text{ V}$ et $U_1 = 8 \text{ V}$

